

1. óra domotor.zeno@ufe.hu 1ZH/1PötZt1


pluszpontok első két { 100/10 ← beugró
két anyag pont

max. 30 plusz pont
2-esbe is már számít

HF Órai munka
 $2 \times 5 = 10p$ $2 \times 10 = 20p$


FNC 4SA LFI

Q = A zseblámpa

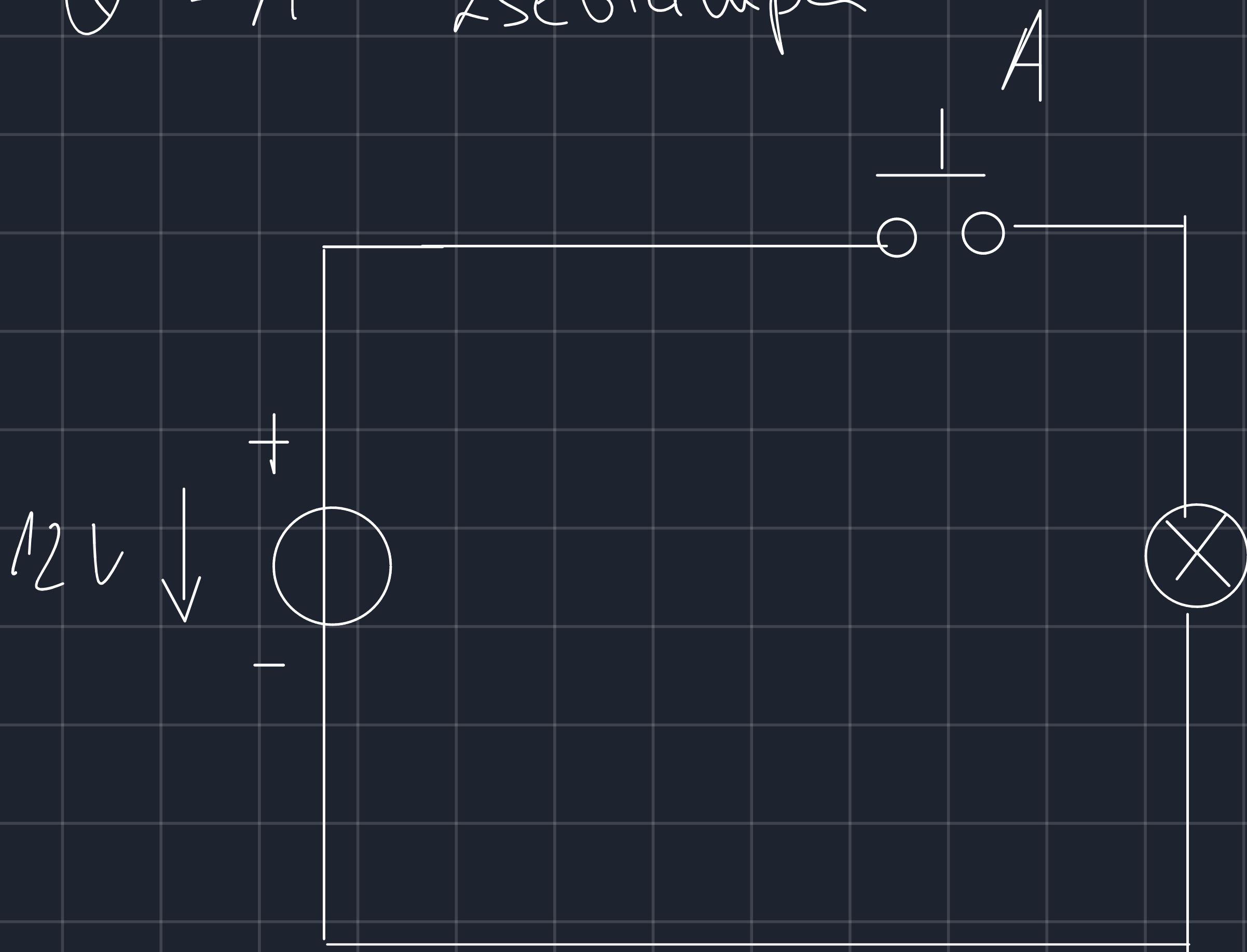

5 Amper → áramkorlát


CC → áramkorlát

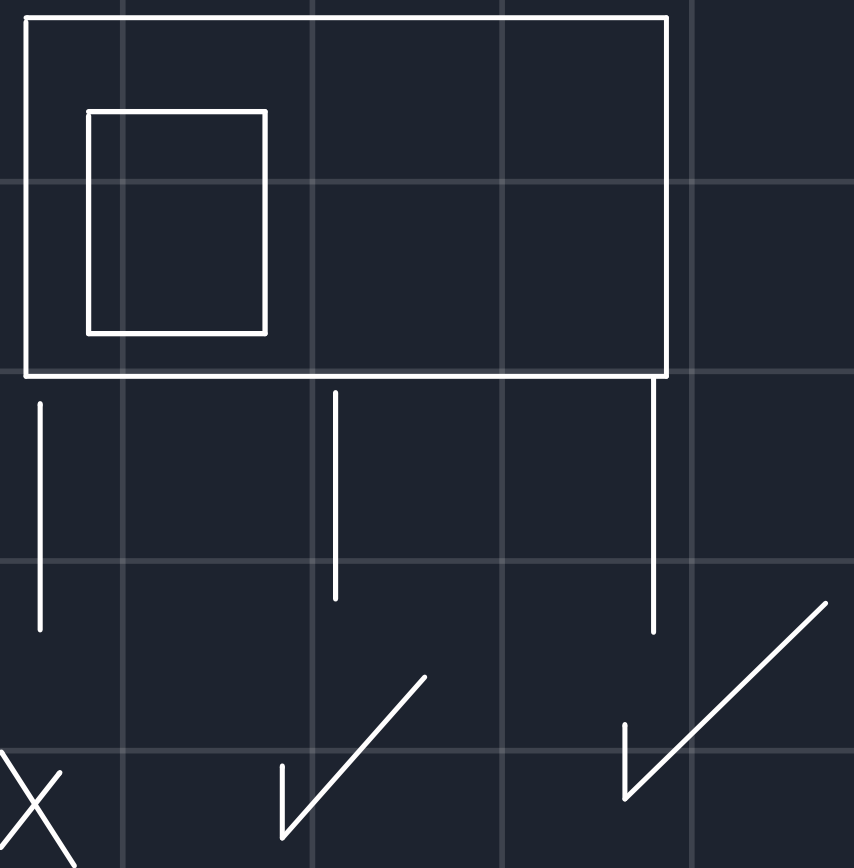


$$U = R \cdot I$$

Ohm törvény

$$I = \frac{U}{R}$$

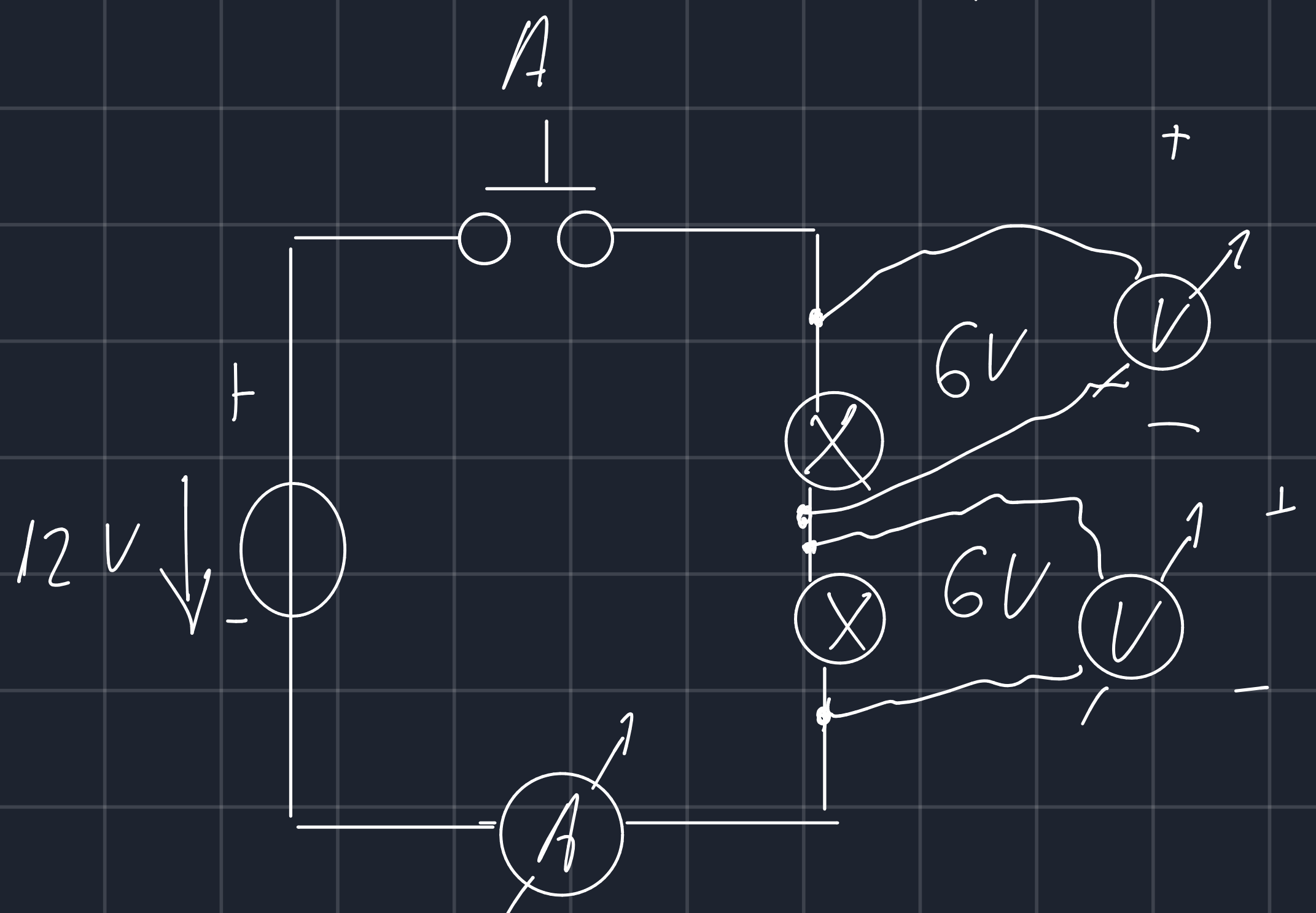

$$Q = AB$$

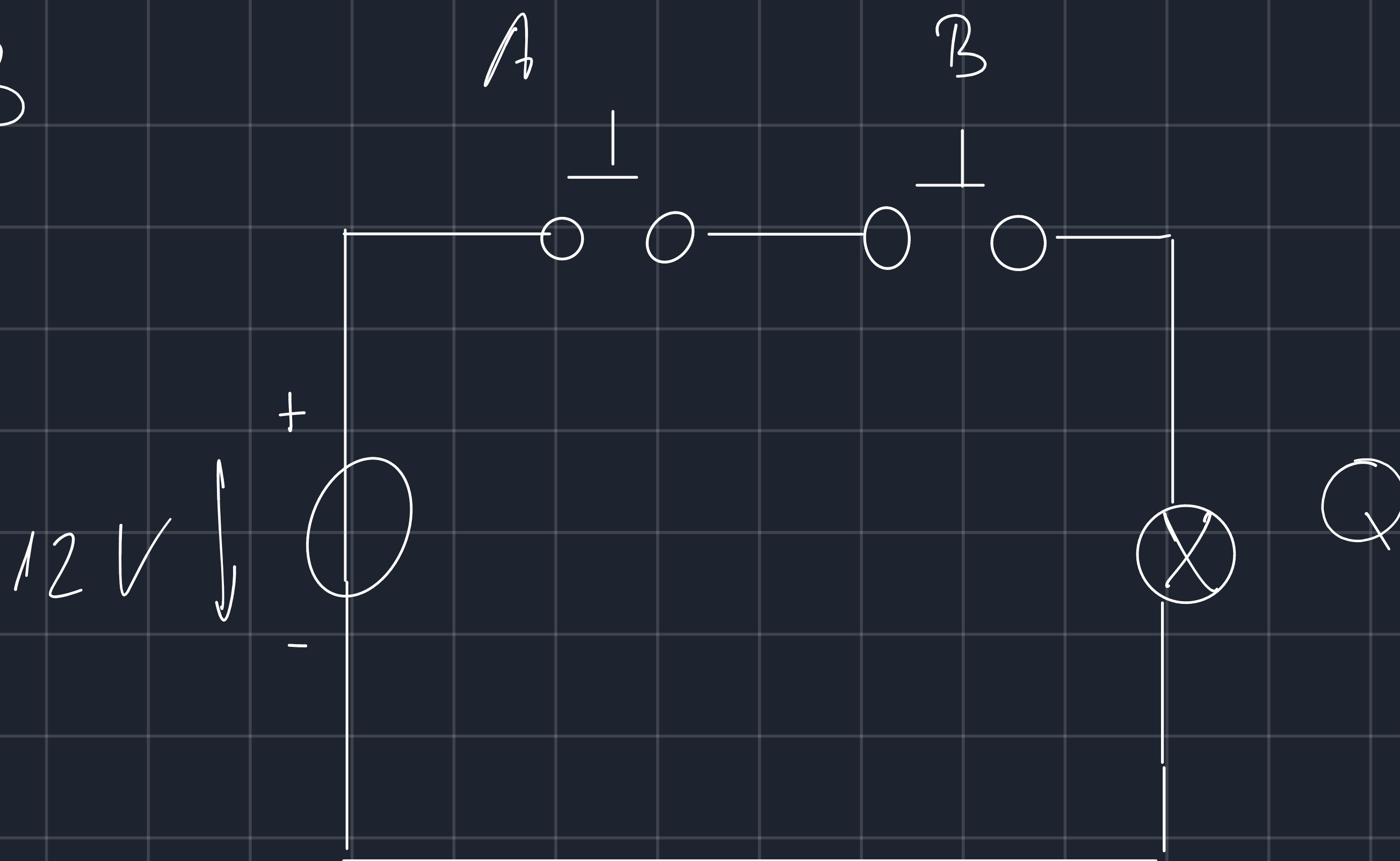

2 Hf : $Q = A + B$

$$Q = AB + C$$

2 izzót párhuzamosan

↓
feszültség és áram
mérés